

# Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones



Materia: TST Sistemas de Control

Profesor: Técnico Superior Mecatrónica Gonzalo Vera

Tema: Proyecto 1 Grupo 1

Ciclo lectivo: 2023



En el primer Trabajo Colaborativo 2 realizado en fecha 26-04-2023 decidimos que los elementos a utilizar para el desarrollo delproyecto serían:

Cant	Elemento	Descripción	Fotografía
1	Fuente de alimentación para todo el equipo	Marca: APD / ITE (origen China) Salida Regulada. Largo del cable 1,5mts Enchufe de 2 patas inclinadas / \ Entrada: 100-240V , 50/60Hz Salida: 12v 2amp	
2	Acondicionador de tensión step down	Es una fuente basada en el regulador step-down DC-DC D2576. Posee un preset multivuelta de alta precisión y es capaz de alimentar una carga de hasta 3A con una alta eficiencia regulando el voltaje de salida dentro de los rango de trabajo del dispositivo. Tensión de entrada: 4 a 40V (DC) Salida de tensión: 1.25V a 35V (DC) ajustable	
1	Microcontrolador NodeMCU ESP-32S	Voltaje de Alimentación: 5V (USB)  - Voltaje de Entrada / Salida: 3.3V  - CPUI: Tensilica Xtensa 32-bit LX6  - Frecuencia de Reloj: hasta 240Mhz  - Desempeño: Hasta 600 DMIPS  - WiFi: 802.11 b/g/n/e/i  - Bluetooth:v4.2 BR/EDR y Bluetooth Low Energy (BLE)  - Pines Digitales GPIO: 24 (Algunos pines solo como entrada)  - Convesor Analogolico Digital  - UART: 2  - Chip USB-Serial: CP2102  - Antena en PCB - 38 PINES	



3	Sensor Térmico	El LM35 es un sensor de temperatura integrado de precisión, cuya tensión de salida es linealmente proporcional a temperatura en °C (grados centígrados). El LM35 no requiere ninguna calibración externa o ajuste para proporcionar una precisión típica de ± 0.5 °C a lo largo de su rango de temperatura (de 0 a 100 °C). El dispositivo se ajusta y calibra durante el proceso de producción. El LM35 puede funcionar con alimentación simple de 4V a 30V Factor de escala lineal de +10 mV / °C 0,5°C de precisión a +25 °C Rango de trabajo: -55°C a 150°C Funciona con alimentaciones entre 4V y 30V Menos de 60 μA de consumo	E PROPORTION OF THE PROPORTION
3	Accionadores PWM	Características - Canal N - Amperaje: 9,3A - Voltaje: 200V - 82W 0.30 OHMS - Tipo: TO-220 - Marca: IR	IRF630 Hg 40
6	Transistores BC337	BC337 Transistor BJT NPN 45V - 870mA TO-92, semiconductor bipolar de juntura NPN. Su estructura es en metal con tres terminales. Este transistor es de baja potencia, capaz de disipar hasta 625mW, aun así, puede controlar dispositivos que consuman hasta 870mA o que requieren tensiones de hasta 45VDC	transistor NPN  BC337  Vmáx: 45V  Imáx: 800mA  HFE mín: 100  WWW.INVENTABLE.EU  B (BASE)  C (COLECTOR)
3	Accionadores Rele	Placa Rele simple inversor con borneras y protección por diodo 1N4007	



2	Diodos Led 5 mm Rojo	Altura x Largo x Ancho: 50 mm x 50 mm x 5 mm	
2	Diodos Led 5 mm amarillo	Altura x Largo x Ancho: 50 mm x 50 mm x 5 mm	



1	Display LCD 20x4 Blue	<ul> <li>- 80 caracteres (4 líneas x 20 caracteres)</li> <li>- Visualiza letras, números, caracteres especiales, y hasta 8 caracteres creados por el usuario</li> <li>- Tensión de alimentación: 5Vcc</li> <li>- Corriente máxima: 25 mA (c/ luz de fondo)</li> <li>- Dimensión total Módulo: 98 x 60 mm</li> <li>- Dimensión área Display: 97 x 40 mm</li> <li>- Backlight de LED azul / Caracteres Blancos</li> <li>- Ángulo de visión amplio</li> <li>- Bajo consumo</li> <li>- Alto contraste</li> </ul>	
1	Placa Multiproposito	Prototype PCB Bread board Tinned Universal 13x10 cm FR4	
1	Conector hembra para fuente	Plug HEMBRA Alimentación con bornera 5,5 X 2,1 mm	
16	Separadores plásticos	Separador Cilindro de Polietileno Largo: 10mm Dia Interno: 3.5mm	
3	Led de 10 mm	Led de 10 mm para verificar el PWM de cada salida	



20	Resistencias varios valores	Resistencia de carbón 1/4 de watt 5%	
2	Postes hembras	Tira de 40 contactos de postes Hembras	
6	Borneras	Bornera de 2 contactos para PCB	пп
3	Borneras	Bornera de 3 contactos para PCB	